
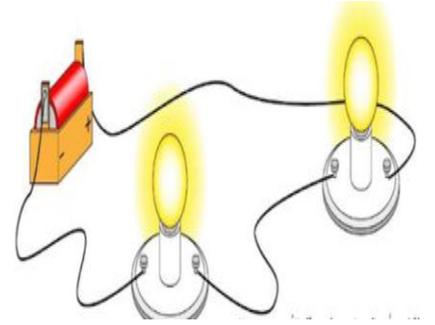


ورقة عمل أنواع دارات التوصيل

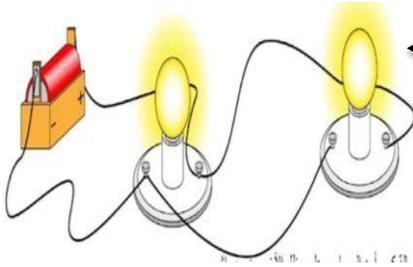

أولاً: أكمل مايلي

- ١- لكل مصباح للتيار الكهربى
- ٢- عند تلف مصباح باقى المصابيح
- ٣- عند إضافة مصباح جديد للدارة إضاءة باقى المصابيح

- ١- لكل مصباح للتيار الكهربى
- ٢- عند تلف مصباح باقى المصابيح
- ٣- عند إضافة مصباح جديد للدارة إضاءة باقى المصابيح

ثانياً : ارسم أسهما تظهر اتجاه التيار الكهربائى على كلا من الدارات الكهربىة